

《数字电子技术基础实验》课程

实验报告

实验项目：集成异步计数器

姓 名：	白文强	学 号：	20191060064
学 院：	信息学院	专 业：	计算机科学与技术
指导教师：	聂仁灿	日 期：	2020 年 11 月 28 日

一、实验目的

- 1、掌握利用 JK 触发器设计一个异步任意 M 进制计数器，并测试它的功能；
- 2、基于清零法，掌握利用集成异步计数器设计一个异步任意 M 进制计数器，并测试它的功能；
- 3、基于多进制级联的方法，掌握利用集成异步计数器设计一个异步任意 M 进制计数器，并测试它的功能。。

二、实验仪器

- 1、仪器设备：微型计算机；
- 2、软件：Quartus II 13.1。
- 3、集成芯片：74LS90 2-5-10集成异步计数器

三、实验内容的基本理论

3.1 基于 JK 触发器的 13 进制异步计数器

- (1) 利用 JK 触发器设计一个 13 进制计数器，给出具体电路设计图
- (2) 由 CP 端输入一连续脉冲，测试并记录所设计电路的 $Q_3 \sim Q_0$ 端状态及波形

3.2 基于 74LS90 的 6 进制异步计数器

- (1) 基于清零法，利用集成异步计数器芯片 74LS90 设计一个 6 进制计数器，给出具体电路设计图。
- (2) 由 CP 端输入一连续脉冲，测试并记录所设计电路的 $Q_3 \sim Q_0$ 端状态及波形

3.3 基于 74LS90 的 69 进制异步计数器

- (1) 基于整体清零法，利用集成异步计数器芯片 74LS90 设计一个 69 进制异步计数器，给出具体电路设计图。
- (2) 由 CP 端输入一连续脉冲，测试并记录所设计电路的 $Q_7 \sim Q_0$ 端状态及波形。


3.4 基于 74LS90 的 54 进制异步计数器


- (1) 基于多进制级联的方法，利用集成异步计数器芯片 74LS90 设计一个 54 进制异步计数器，给出具体电路设计图。
- (2) 由 CP 端输入一连续脉冲，测试并记录所设计电路的 $Q_7 \sim Q_0$ 端状态及波形。

四、实验内容及数据

4.1 基于 JK 触发器的 13 进制异步计数器


- (1) 利用 JK 触发器设计一个 13 进制计数器，给出具体电路设计图

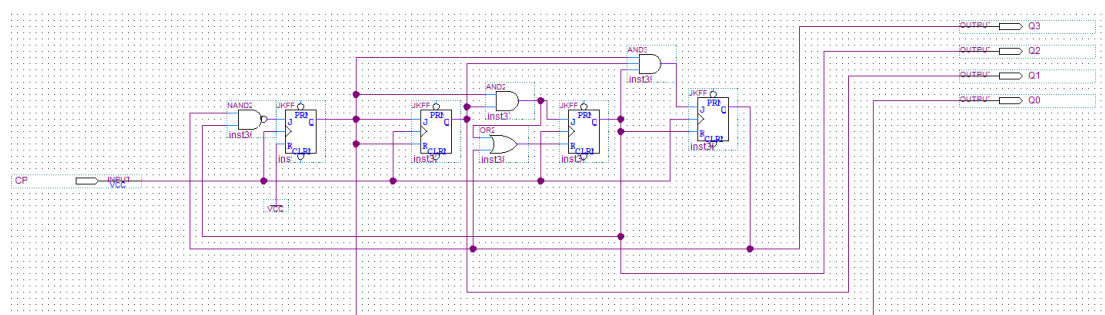

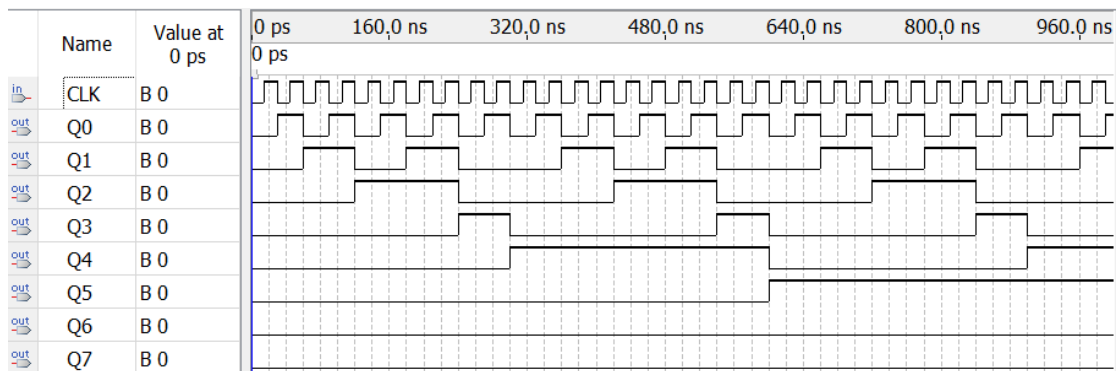


4.4 基于 74LS90 的 54 进制异步计数器

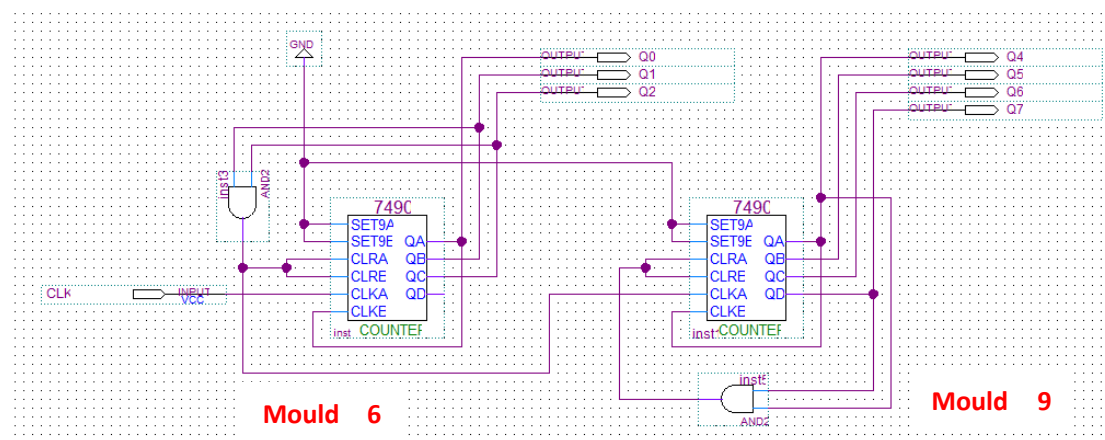- (1) 基于多进制级联的方法，利用集成异步计数器芯片 74LS90 设计一个 54 进制异步计数器，给出具体电路设计图。



 - (2) 由 CP 端输入一连续脉冲，测试并记录所设计电路的 $Q7 \sim Q0$ 端状态及波形。



五、实验总结

利用集成芯片制作异步计数器，主要方法有整体清零法和多进制级联法，前者适合进制较小的计数器，后者适合进制较大且模数可以由两个较小的整数相乘组成的计数器，